



BD912 bardzo popularny tranzystor

ten mostek może mieć wyższe parametry

mostek 4A/50V

1 ohm/ 1W

4700uF/16/25V

0,1uF/100V

0,1uF/100V

zapropionowany układ wymaga transformatora co najmniej 15 do 25 VA  
przy znamionowym prądzie wtórnym 2A

dowolny typ stabilizatora 5V (np LM7805, itp)

o dopuszczalnym prądzie ok. 1,5A (obudowa TO220)

tranzystor i stabilizator powinny być montowane

na niewielkim radiatorze - można wybrać jakąś typową kształtkę

7805 nie musi być izolowany, natomiast BD912 należy izolować

odpowiednią przekładką i tulejką od radiatora